instaplaner.

ERFASSUNGSBLOCK · 50 BLATT

Verteiler erfassen.

Sicherung, Klemme und Verbraucher in einer Zeile. Zum Mitschreiben auf der Baustelle. Oder du sprichst es einfach ein.

DIESER BLOCK GEHÖRT

Doku einsprechen statt abtippen.

www.instaplaner.de

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KURZE FRAGE

Na, tut die Hand schon weh vom Schreiben?

Mit instaplaner sprichst du den Verteiler einfach ein. Auch während du den Schrank baust.

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

SCHÄTZFRAGE

Wie lange dauert es wohl, das alles nochmal am Computer einzutippen?

Trag deine Schätzung ein. Mit instaplaner sind es für einen kompletten Plan 10 bis 20 Minuten.

Meine Schätzung: _____ Stunden

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

ⓘ Eine Zeile = ein Stromkreis · 3-polig: alle Außenleiter ankreuzen · Neue Leiste: Zeile frei lassen

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

LESETEST

Kannst du das in drei Wochen noch lesen?

Schreib hier „B16“ und „B10“, so schnell wie sonst auch.
Und dann sei ehrlich.

B16 / B10: _____

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

WER ZAHLT DAS?

Wer bezahlt dir eigentlich die Doku?

Eben. Darum sollte sie nicht länger dauern als ein Kaffee. Mit instaplaner ist sie fertig, bevor er kalt ist.

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

HALBZEIT

Halbzeit. Fünf Pläne gehen aufs Haus.

Du hast 25 Seiten von Hand geschrieben. Fotografier eine davon ab, instaplaner macht daraus den Stromlaufplan. Die ersten fünf Pläne kosten nichts.

DEIN CODE

FOTOFINISH5

5 Pläne gratis in instaplaner. Code im Konto einlösen.

Seite abfotografieren, Code einlösen

www.instaplaner.de

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

GUT ZU WISSEN

Reden geht schneller als schreiben.

Sag einfach „F3, B16, Küche Steckdosen“. instaplaner macht daraus die Stromkreisliste. Abtippen musst du danach nichts mehr.

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

ⓘ Eine Zeile = ein Stromkreis · 3-polig: alle Außenleiter ankreuzen · Neue Leiste: Zeile frei lassen

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

ⓘ Eine Zeile = ein Stromkreis · 3-polig: alle Außenleiter ankreuzen · Neue Leiste: Zeile frei lassen

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

ⓘ Eine Zeile = ein Stromkreis · 3-polig: alle Außenleiter ankreuzen · Neue Leiste: Zeile frei lassen

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

ZWISCHENSTAND

Kaffee drüber, Seite weg.

Papier hält einiges aus, aber nicht alles. Was du in instaplaner einsprichst, ist sofort digital.

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

ⓘ Eine Zeile = ein Stromkreis · 3-polig: alle Außenleiter ankreuzen · Neue Leiste: Zeile frei lassen

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

ⓘ Eine Zeile = ein Stromkreis · 3-polig: alle Außenleiter ankreuzen · Neue Leiste: Zeile frei lassen

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

RECHENAUFGABE

Stunden Doku pro Monat × Stundenlohn = ?

Rechne es einmal aus. Den Betrag kannst du dir auch sparen.

Ergebnis: _____ €

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

ⓘ Eine Zeile = ein Stromkreis · 3-polig: alle Außenleiter ankreuzen · Neue Leiste: Zeile frei lassen

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

FAST GESCHAFFT

Der Block ist gleich leer.

Nachschub haben wir keinen. Aber eine Lösung, bei der du keinen mehr brauchst.

Den nächsten Verteiler einsprechen.

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG	EINBAUORT
		UV-EG	
ZULEITUNG	**VORSICHERUNG**	**NETZFORM**	**HAUPTSCHALTER**
NYM-J 5×10	35 A SLS	TN-C-S TN-S TT	63 A
HERSTELLER / TYP	**REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN**	**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ**	**ERFASST VON**
	4 × 12	ja nein	

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	**Typ** B16	**an FI** Q1	**Außenleiter** ankreuzen	**Leiste** X1	**Klemme** 4–6	**Leitung** NYM-J 3×1,5	**Bezeichnung Stromkreis** Raum oder Verbraucher	**Bemerkungen**
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

KUNDE / PROJEKT	ANLAGENORT	VERTEILERBEZEICHNUNG UV-EG	EINBAUORT
ZULEITUNG NYM-J 5×10	VORSICHERUNG 35 A SLS	NETZFORM TN-C-S TN-S TT	HAUPTSCHALTER 63 A
HERSTELLER / TYP	REIHEN × TEILUNGSEINHEITEN 4 × 12	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ja nein	ERFASST VON

ABSICHERUNG				KLEMMEN		LEITUNG	STROMKREIS	
Sicherung F3	Typ B16	an FI Q1	Außenleiter ankreuzen	Leiste X1	Klemme 4–6	Leitung NYM-J 3×1,5	Bezeichnung Stromkreis Raum oder Verbraucher	Bemerkungen
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					
			L1 L2 L3					

ⓘ Eine Zeile = ein Stromkreis · 3-polig: alle Außenleiter ankreuzen · Neue Leiste: Zeile frei lassen

LETZTE SEITE

Respekt. Du hast den ganzen Block durch.

Jetzt noch ein Foto davon, und aus dem Gekritzel wird ein Stromlaufplan. Für den nächsten Verteiler gilt noch: 5 Pläne gratis.

DEIN CODE

FOTOFINISH5

5 Pläne gratis in instaplaner. Code im Konto einlösen.